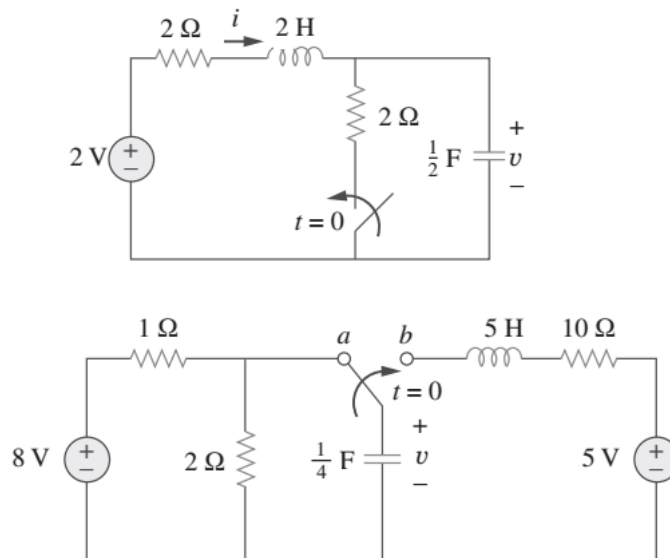


Aluno: _____ Data: _____


Trabalho de Circuitos Elétricos II

1) Determine $v(t)$ e/ou $i(t)$ no circuito a seguir.





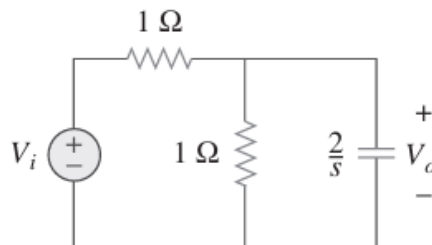2) Considere o circuito a seguir e determine:

- a função de transferência $H(s) = V_o/V_i$;
- a resposta quando $v_i(t) = 5u(t)$ V;
- a resposta quando $v_i(t) = 3 - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen}(2\pi n t)$



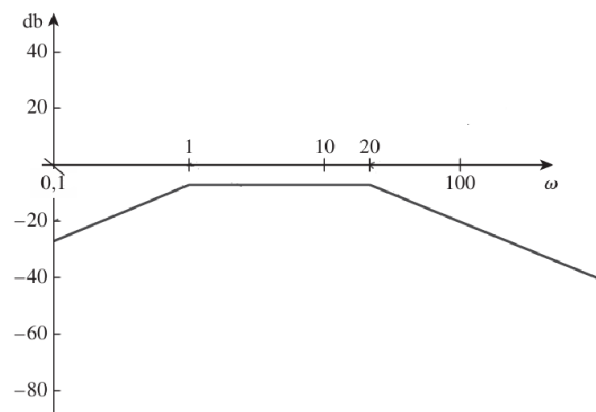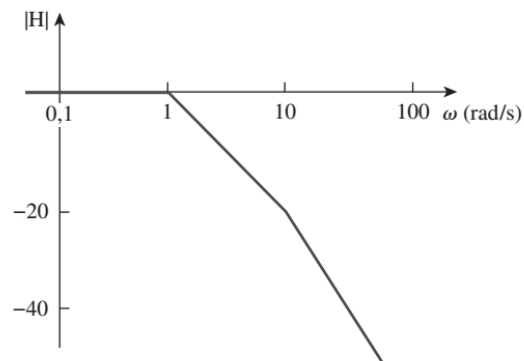3) Dado o gráfico (Magnitude) de Bode, obtenha $H(s)$.



4) Trace o gráfico de Bode do módulo para a resposta em frequência

a) $H(\omega) = \frac{j\omega + 20}{(j\omega + 5)^2(j\omega + 100)}$

b) $H(\omega) = \frac{1000j\omega}{(j\omega + 1)(j\omega + 10)(j\omega + 100)}$

c) $H(s) = \frac{s}{(s+1)(s^2+80s+400)}$

