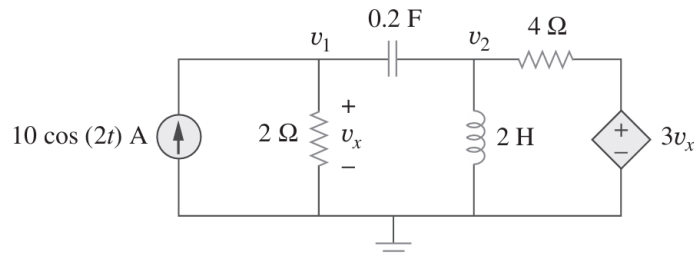


Aluno: _____ Data: _____


Atividade avaliativa de Circuitos Elétricos II

- 1) Usando análise nodal, determine v_1 e v_2 no circuito da Figura a seguir.




Resposta: $v_1(t) = 11,325 \cos(2t + 60,01^\circ)$ V,
 $v_2(t) = 33,02 \cos(2t + 57,12^\circ)$ V.

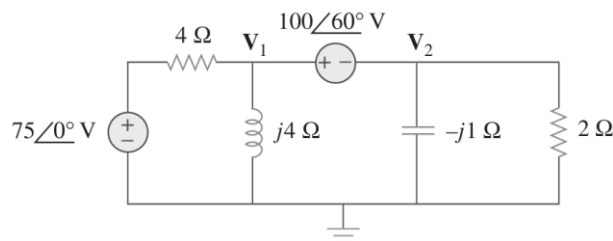- 2) Usando análise nodal, calcule V_1 e V_2 no circuito mostrado na Figura a seguir.




Resposta: $V_1 = 96,8 \angle 69,66^\circ$ V, $V_2 = 16,88 \angle 165,72^\circ$ V.

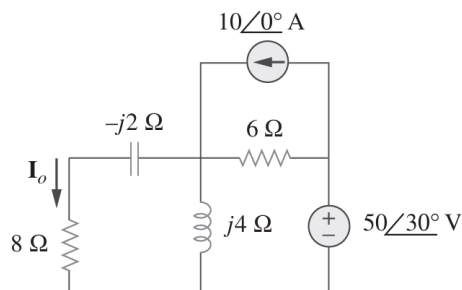- 3) Determine I_o na Figura a seguir utilizando análise de malhas.




Resposta: $5,969 \angle 65,45^\circ$ A.

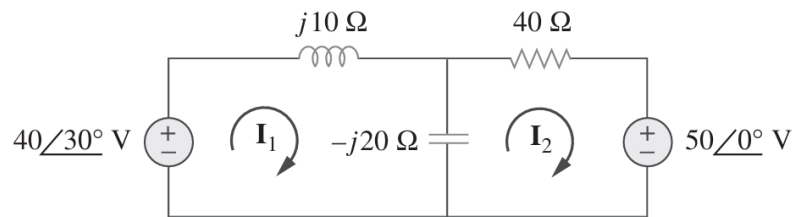- 4) Usando a análise de malhas, determine I_1 e I_2 no circuito da Figura a seguir.




$$4,698 \angle 95,24^\circ \text{ A}, 0,9928 \angle 37,71^\circ \text{ A}$$

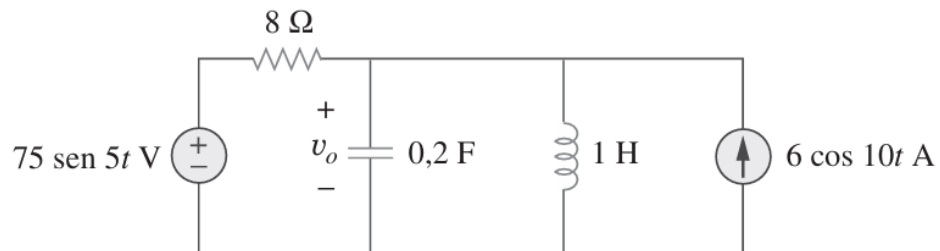- 5) Calcule v_o no circuito da Figura a seguir usando o teorema da superposição.



$$11,577 \sin(5t - 81,12^\circ) + 3,154 \cos(10t - 86,24^\circ) \text{ V}.$$

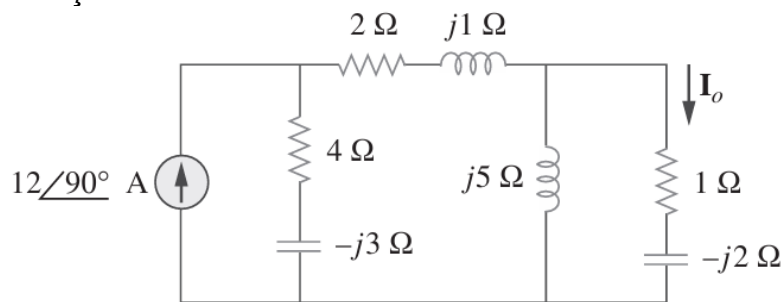- 6) Determine I_o no circuito da Figura a seguir usando o conceito de transformação de fontes.



$$9,863 \angle 99,46^\circ \text{ A}.$$